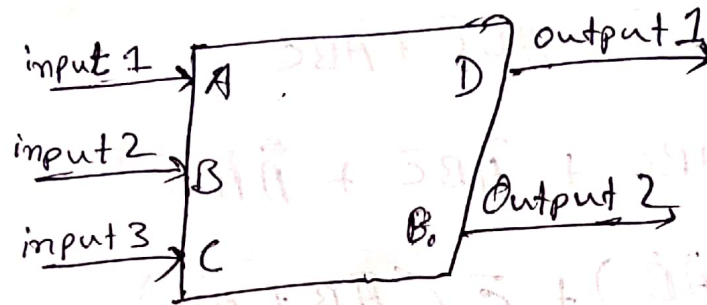


## Full Subtractor:



## Truth Table:

Input			Output	
A	B	C	D	B <sub>0</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

(2)

Equation:

$$D = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + ABC + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

$$= C(AB + \bar{A}\bar{B}) + \bar{C}(\bar{A}B + A\bar{B})$$

$$= C(A \oplus B) + \bar{C}(A \oplus B) \left[ \begin{array}{l} xy + \bar{x}\bar{y} = x \oplus y \\ \bar{x}y + x\bar{y} = x \oplus y \end{array} \right]$$

$$= A \oplus B \oplus C$$

$$B_0 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC + \bar{A}BC + ABC$$

$$\left[ X = X + X + X \right]$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}BC + ABC$$

$$= \bar{A}C(B + \bar{B}) + \bar{A}B(C + \bar{C}) + BC(\bar{A} + A)$$

$$= \bar{A}C + \bar{A}B + BC \quad [X + \bar{X} = 1]$$

3

# Sketch

byte A, B, C, D, E, F, G;

void setup() {

pinMode(10, INPUT);

pinMode(9, INPUT);

pinMode(8, INPUT);

pinMode(12, OUTPUT);

pinMode(11, OUTPUT);

void loop() {

A = digitalRead(10);

B = digitalRead(9);

C = digitalRead(8);

D = !A;

digitalWrite(12, A^B^C);

digitalWrite(11, (D&C)|(D&B)|B&C);

